

Auxiliar 2:

Circuitos Secuenciales


CC4301 - Arquitectura de Computadores

Profesor: Luis Mateu

Auxiliar: José Astorga

25 Marzo 2020


P1.a Examen 2016: **DETECTOR**

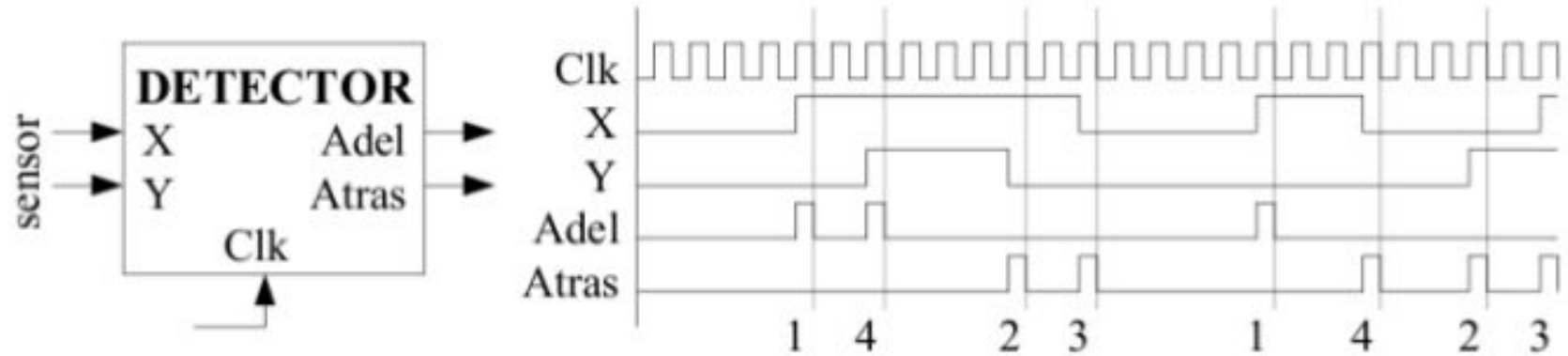

P1.a Examen 2016: **DETECTOR**

- I. Un paso hacia adelante, colocando un 1 en la salida de ADEL.
 - A. Cuando X e Y iguales, si cambia X. (1)
 - B. Cuando X e Y distintos, si cambia Y. (4)
- II. Un paso hacia atrás, colocando un 1 en la salida ATRAS.
 - A. Cuando X e Y iguales, si cambia Y. (3)
 - B. Cuando X e Y distintos, si cambia X. (2)
- III. Si no registró movimiento, colocando ambas líneas en 0.

Diagrama de Tiempo

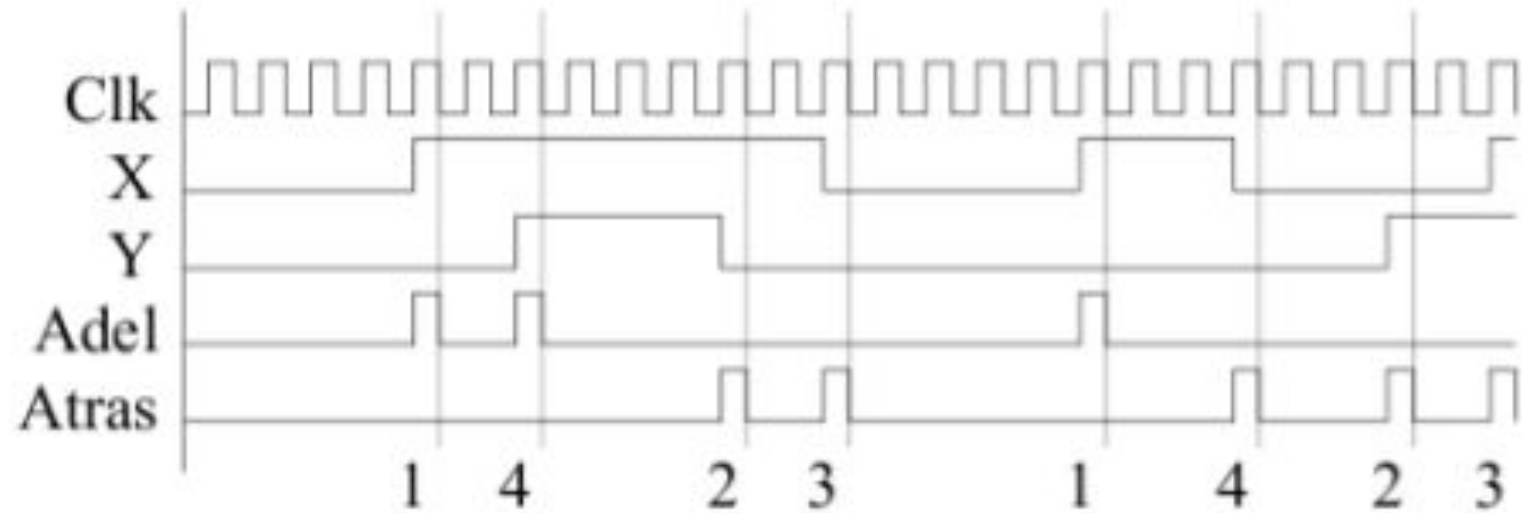

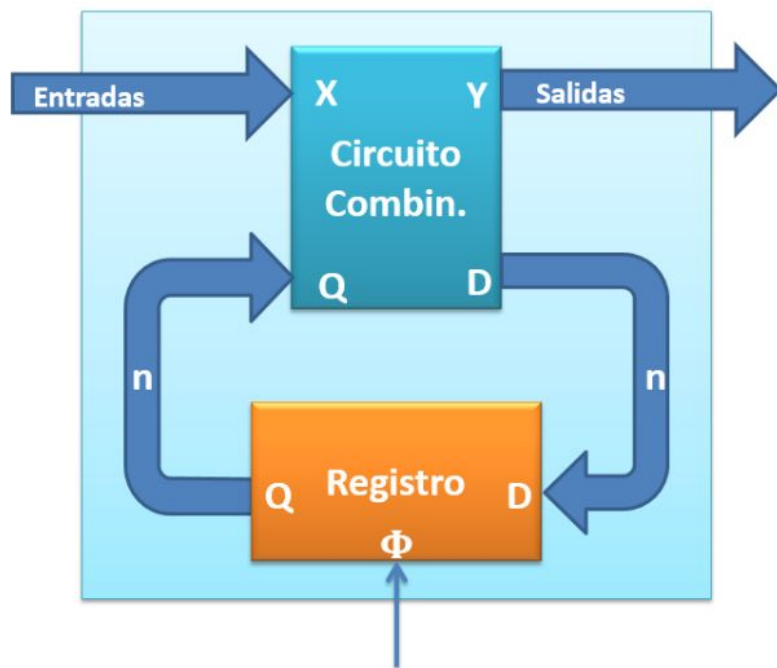


Diagrama de Estados



Diagrama de Estados

Estado	(X)	(Y)
A	0	0
B	1	0
C	1	1
D	0	1

X Y / Del Atrás

Estado	(X)	(Y)
A	0	0
B	1	0
C	1	1
D	0	1

A


B

D


C

X Y / Del Atrás

Estado	(X)	(Y)
A	0	0
B	1	0
C	1	1
D	0	1

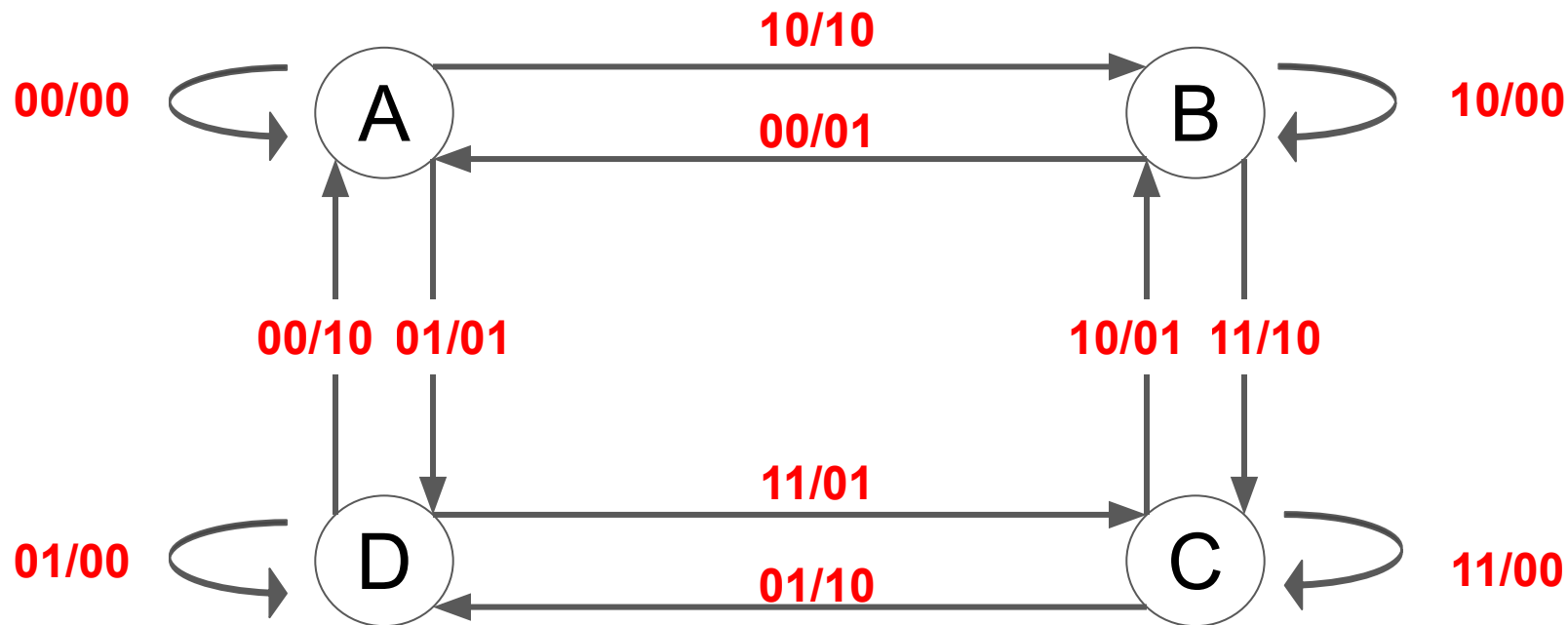


X Y/Adel Atras

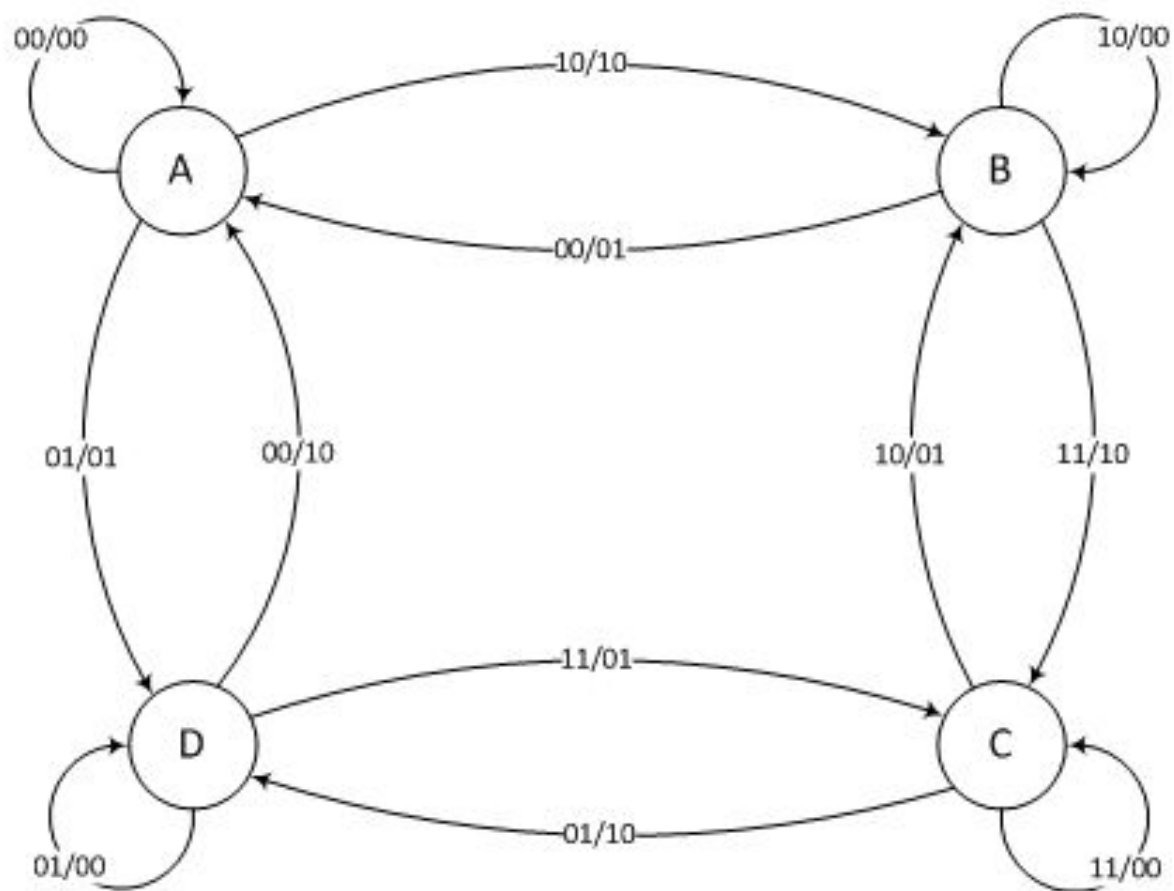


Codificación de Estados

Estado	(X)	(Y)
	Q_0	Q_1
A	0	0
B	1	0
C	1	1
D	0	1


	Q_0	Q_1	X	Y	D_0	D_1	$ADEL$	$ATRAS$
A	0	0	0	0				
	0	0	0	1				
	0	0	1	0				
	0	0	1	1				
D	0	1	0	0				
	0	1	0	1				
	0	1	1	0				
	0	1	1	1				
B	1	0	0	0				
	1	0	0	1				
	1	0	1	0				
	1	0	1	1				
C	1	1	0	0				
	1	1	0	1				
	1	1	1	0				
	1	1	1	1				

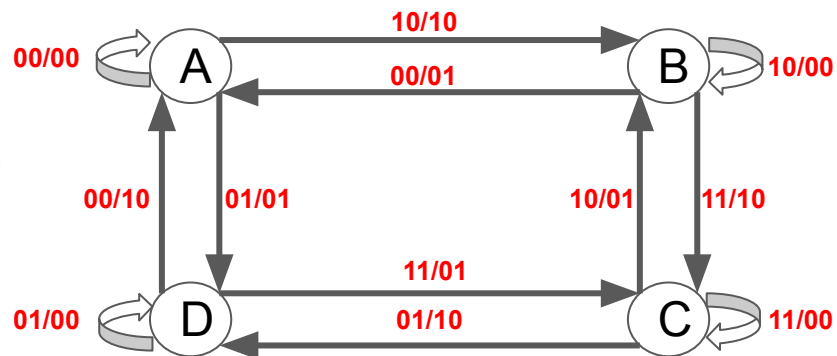


	Q_0	Q_1	X	Y	D_0	D_1	$ADEL$	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	X	X	X	X
D	0	1	0	0				
	0	1	0	1				
	0	1	1	0				
	0	1	1	1				
B	1	0	0	0				
	1	0	0	1				
	1	0	1	0				
	1	0	1	1				
C	1	1	0	0				
	1	1	0	1				
	1	1	1	0				
	1	1	1	1				

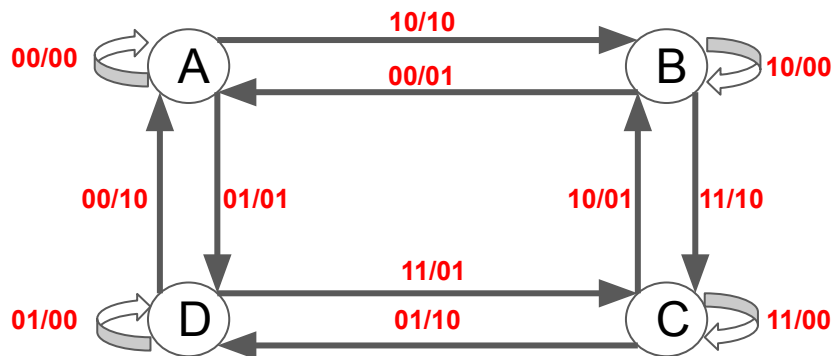


	Q_0	Q_1	X	Y	D_0	D_1	$ADEL$	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	X	X	X	X
D	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	X	X	X	X
	0	1	1	1	1	1	0	1
B	1	0	0	0				
	1	0	0	1				
	1	0	1	0				
	1	0	1	1				
C	1	1	0	0				
	1	1	0	1				
	1	1	1	0				
	1	1	1	1				

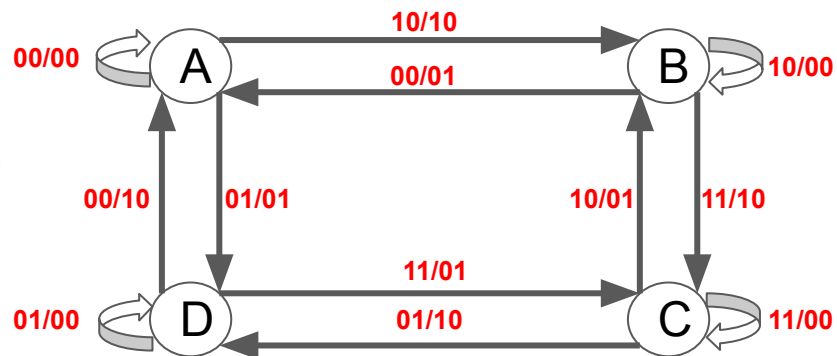

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0	D_1	$ADEL$	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	X	X	X	X
D	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	X	X	X	X
	0	1	1	1	1	1	0	1
B	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	X	X	X	X
	1	0	1	0	1	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	1	0
C	1	1	0	0				
	1	1	0	1				
	1	1	1	0				
	1	1	1	1				

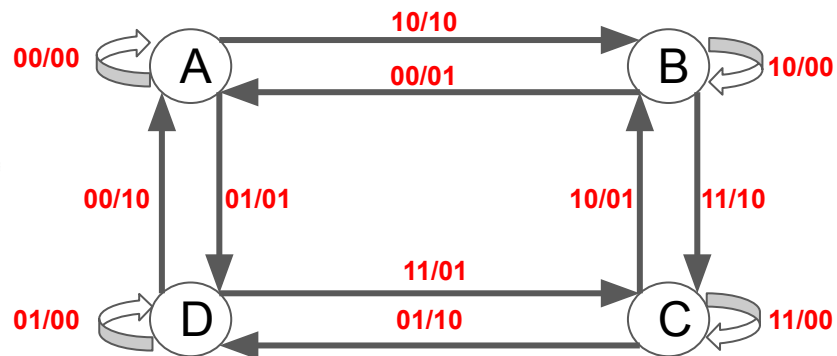

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0	D_1	$ADEL$	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	X	X	X	X
D	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	X	X	X	X
	0	1	1	1	1	1	0	1
B	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	X	X	X	X
	1	0	1	0	1	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	1	0
C	1	1	0	0	X	X	X	X
	1	1	0	1	0	1	1	0
	1	1	1	0	1	0	0	1
	1	1	1	1	1	1	0	0

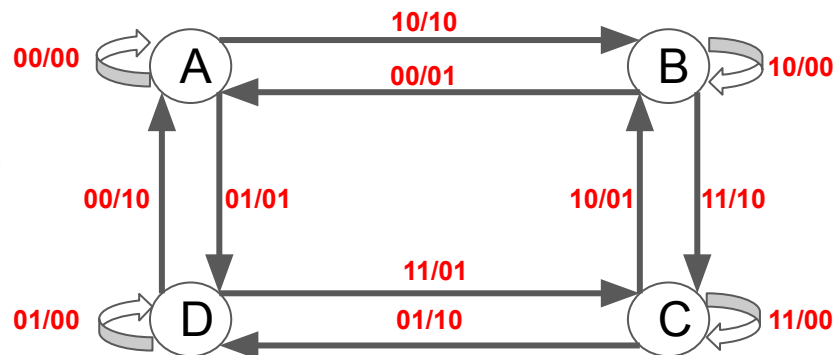

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0	D_1	$ADEL$	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	X	X	X	X
D	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	X	X	X	X
	0	1	1	1	1	1	0	1
B	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	X	X	X	X
	1	0	1	0	1	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	1	0
C	1	1	0	0	X	X	X	X
	1	1	0	1	0	1	1	0
	1	1	1	0	1	0	0	1
	1	1	1	1	1	1	0	0

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X
D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1
B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	0	1	X
11	X	0	1	1
10	0	X	1	1

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
A	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X
-----	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
D	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1
-----	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
B	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
-----	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
C	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	0	1	X
11	X	0	1	1
10	0	X	1	1

	Q_0	Q_1	X	Y	D_0
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

		XY			
		00	01	11	10
$Q_0 Q_1$	00	0	0	X	1
	01	0	0	1	X
	11	X	0	1	1
	10	0	X	1	1

$D_0 = \text{X}$

	Q_0	Q_1	X	Y	D_1
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

	Q_0	Q_1	X	Y	D_1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
A	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X
-----	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
D	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1
-----	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
B	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1
-----	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
C	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	0	1	1	X
11	X	1	1	0
10	0	X	1	0

	Q_0	Q_1	X	Y	D_1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
A	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X

	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
D	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
B	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
C	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	0	1	1	X
11	X	1	1	0
10	0	X	1	0

	Q_0	Q_1	X	Y	D_1
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

$Q_0 Q_1$

		XY			
		00	01	11	10
$Q_0 Q_1$	00	0	1	X	0
	01	0	1	1	X
	11	X	1	1	0
	10	0	X	1	0

$$D_1 = Y$$

	Q_0	Q_1	X	Y	$ADEL$
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	0

B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

	Q_0	Q_1	X	Y	$ADEL$
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	0

B	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	1	0	0	X
11	X	1	0	0
10	0	X	1	0

	Q_0	Q_1	X	Y	$ADEL$
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
A	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X

	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0
D	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	0

	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
B	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
C	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	1	0	0	X
11	X	1	0	0
10	0	X	1	0

	Q_0	Q_1	X	Y	$ADEL$
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
A	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	X

	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0
D	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	0

	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	X
B	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	1
C	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	1	0	0	X
11	X	1	0	0
10	0	X	1	0

$$ADEL = Q_0 Q_1 \neg X \vee Q_1 \neg X \neg Y \vee \neg Q_0 X \neg Y \vee Q_0 \neg Q_1 Y$$

	Q_0	Q_1	X	Y	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

	Q_0	Q_1	X	Y	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	0	0	1	X
11	X	0	0	1
10	1	X	0	0

	Q_0	Q_1	X	Y	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X
D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1
B	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0
C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	0

$Q_0 Q_1$

	XY			
	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	0	0	1	X
11	X	0	0	1
10	1	X	0	0

	Q_0	Q_1	X	Y	$ATRAS$
A	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	X

D	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	X
	0	1	1	1	1

B	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	X
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0

C	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	0

		XY			
		00	01	11	10
$Q_0 Q_1$	00	0	1	X	0
	01	0	0	1	X
	11	X	0	0	1
	10	1	X	0	0


$$ATRAS = \neg Q_0 \neg Q_1 Y \vee Q_0 \neg X \neg Y \vee Q_1 X \neg Y \vee \neg Q_0 X Y$$

Resumen


- $D_0 = X$
- $D_1 = Y$
- $ADEL = Q_0 Q_1 \neg X \vee Q_1 \neg X \neg Y \vee \neg Q_0 X \neg Y \vee Q_0 \neg Q_1 Y$
- $ATRAS = \neg Q_0 \neg Q_1 Y \vee Q_0 \neg X \neg Y \vee Q_1 X \neg Y \vee \neg Q_0 XY$





Ahora a construir el circuito ...



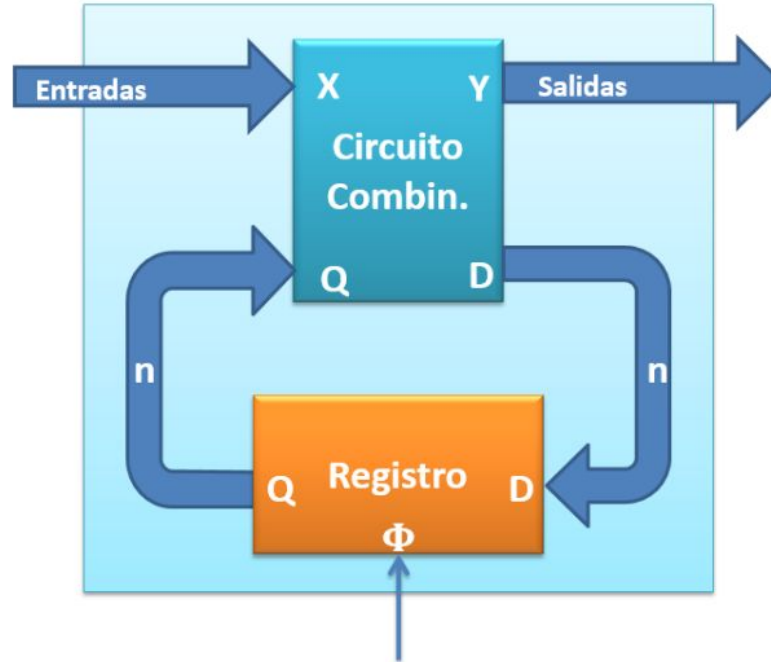


P2: P1.b Control 1, 2006

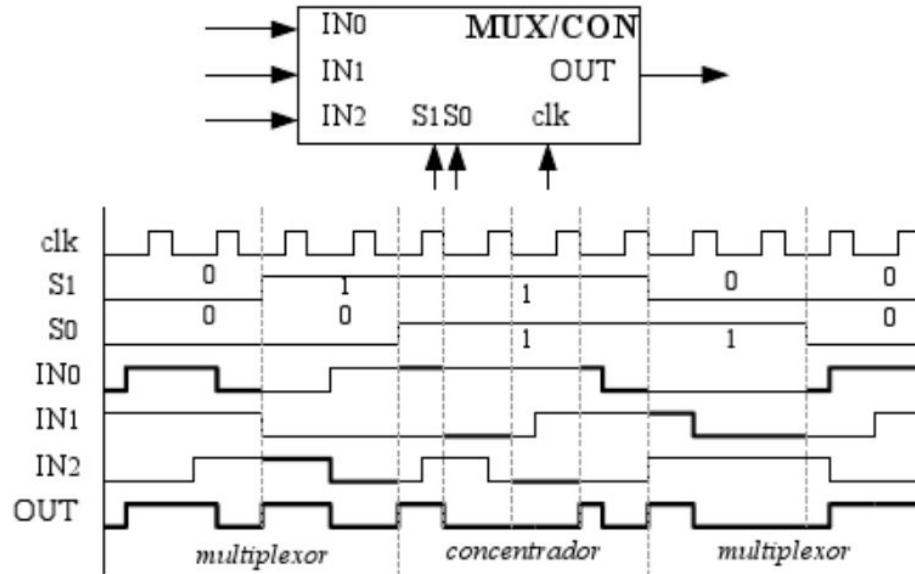

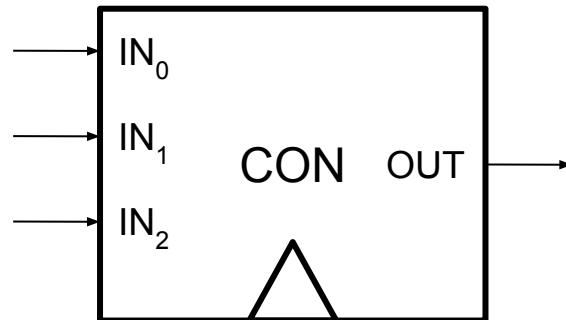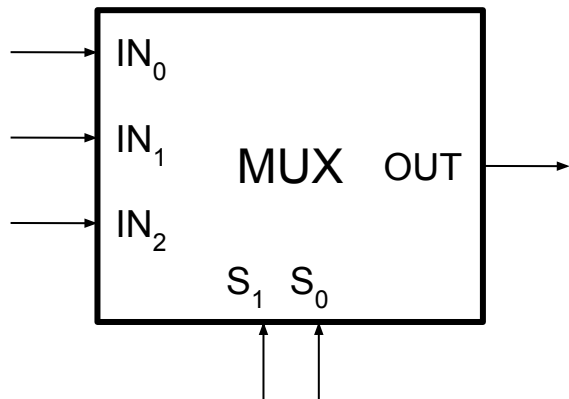

$S_1 S_2 IN_0 IN_1 IN_2 / OUT$

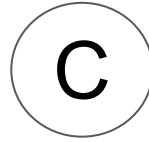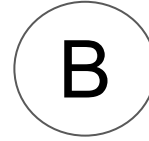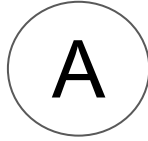

$S_1 S_2 IN_0 IN_1 IN_2 / OUT$

